

VE311 Homework 8

Liu Yihao 515370910207

Problem 1.

$$\begin{aligned}g_m V &= \frac{V_I - V}{R_I + 1/C_1 s} - \frac{V}{R_S} \\V &= \frac{\frac{V_I}{R_I + 1/C_1 s}}{g_m + \frac{1}{R_I + 1/C_1 s} + \frac{1}{R_S}} = V_I \cdot \frac{R_S}{R_S + (g_m R_S + 1)(R_I + 1/C_1 s)} \\V_O &= g_m V \cdot \frac{R_D}{R_D + R_3 + 1/C_2 s} \cdot R_3 \\ \frac{V_O}{V_I} &= g_m \cdot \frac{R_S}{R_S + (g_m R_S + 1)(R_I + 1/C_1 s)} \cdot \frac{R_D}{R_D + R_3 + 1/C_2 s} \cdot R_3 \\ &= \frac{g_m R_S R_D R_3 C_1 s C_2 s}{[C_1 s(R_S + R_I + g_m R_S R_I) + g_m R_S + 1][C_2 s(R_D + R_3) + 1]} \\ \omega_{z_1} &= \omega_{z_2} = 0 \\ \omega_{p_1} &= -\frac{g_m R_S + 1}{C_1(R_S + R_I + g_m R_S R_I)} \approx -569.91 \text{ rad/s} \\ \omega_{p_2} &= -\frac{1}{C_2(R_D + R_3)} \approx -9.59 \text{ rad/s} \\ f_c &= \frac{\omega_{p_1} + \omega_{p_2}}{2\pi} \approx 92.23 \text{ Hz} \\ A_{mid} &= \frac{g_m(R_D \parallel R_3)}{1 + g_m(R_I \parallel R_S)} \cdot \frac{R_S}{R_I + R_S} \approx 9.57\end{aligned}$$

Problem 2.

$$\begin{aligned}g_m &= \frac{I_C}{V_T} = \frac{1 \text{ mA}}{0.025 \text{ V}} = 40 \text{ mS} \\ c_\pi &= \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{40 \text{ mS}}{2\pi \cdot 500 \text{ MHz}} \approx 12.73 \text{ pF} \\ r_\pi &= \frac{\beta_0}{g_m} = \frac{100}{40 \text{ mS}} = 2.5 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$

$$r_{\pi_0} = (R_I \parallel R_B + r_x) \parallel r_{\pi} = [(1 \parallel 7.5 + 0.3) \parallel 2.5] \text{ k}\Omega \approx 802 \Omega$$

$$R_L = R_C \parallel R_3 = 4.123 \text{ k}\Omega$$

$$c_T = c_{\pi} + c_{\mu} \left(1 + g_m R_L + \frac{R_L}{r_{\pi_0}} \right) = 12.73 \text{ pF} + 0.75 \text{ pF} \left(1 + 40 \text{ mS} \cdot 4.123 \text{ k}\Omega + \frac{4.123 \text{ k}\Omega}{802 \Omega} \right) \approx 141.03 \text{ pF}$$

$$f_{p_1} = \frac{1}{2\pi r_{\pi_0} c_T} = \frac{1}{2\pi \cdot 802 \Omega \cdot 141.03 \text{ pF}} \approx 1.41 \text{ MHz}$$

$$f_{p_2} = \frac{g_m}{2\pi c_{\pi}} = \frac{40 \text{ mS}}{2\pi \cdot 12.73 \text{ pF}} \approx 500.09 \text{ MHz}$$


$$f_H = f_{p_1} = 1.41 \text{ MHz}$$

$$A_{mid} = \frac{R_L [R_B \parallel (r_{\pi} + r_x)]}{R_I + [R_B \parallel (r_{\pi} + r_x)]} \cdot \frac{-g_m r_{\pi}}{r_{\pi} + r_x} \approx -98.79$$

$$GBW = |A_{mid}| f_H = 139.29 \text{ MHz}$$

Problem 3.

The dc equivalent circuit is

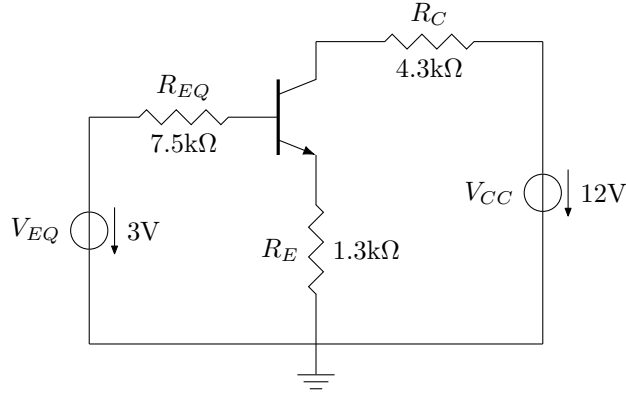

Suppose $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$,

$$I_C = \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{\frac{R_{EQ}}{\beta_0} + \frac{\beta_0 + 1}{\beta_0} R_E} = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{\frac{7.5 \text{ k}\Omega}{100} + \frac{100 + 1}{100} \cdot 1.3 \text{ k}\Omega} \approx 1.657 \text{ mA}$$

$$I_E = \frac{V_{EQ} - V_{BE}}{\frac{R_{EQ}}{\beta_0 + 1} + R_E} = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{\frac{7.5 \text{ k}\Omega}{100 + 1} + 1.3 \text{ k}\Omega} \approx 1.673 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = 12 \text{ V} - 1.657 \text{ mA} \cdot 4.3 \text{ k}\Omega - 1.673 \text{ mA} \cdot 1.3 \text{ k}\Omega = 2.7 \text{ V}$$

So the Q point is $(1.657 \text{ mA}, 2.7 \text{ V})$.

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.657 \text{ mA}}{0.025 \text{ V}} = 66.28 \text{ mS}$$

$$r_\pi = \frac{\beta_0 V_T}{I_C} = \frac{100 \cdot 0.025 \text{ V}}{1.657 \text{ mA}} \approx 1.508 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi_0} = [(R_{EQ} \parallel R_I) + r_x] \parallel [r_\pi + (\beta_0 + 1)R_E] = [(7.5 \parallel 0.25 + 0.35) \parallel (1.508 + 101 \cdot 0.2)] \text{ k}\Omega \approx 576 \Omega$$

$$R_L = R_C \parallel R_3 = (4.3 \parallel 47) \text{ k}\Omega = 3.94 \text{ k}\Omega$$

$$c_\pi = \frac{g_m}{2\pi f_T} - c_\mu = \frac{66.28 \text{ mS}}{2\pi \cdot 200 \text{ MHz}} - 1 \text{ pF} \approx 51.74 \text{ pF}$$

$$c_T = \frac{c_\pi}{1 + g_m R_E} + c_\mu \left(1 + \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_E} + \frac{R_L}{r_{\pi_0}} \right) \approx 29.79 \text{ pF}$$

For f_H ,

$$f_{p_1} = \frac{1}{2\pi r_{\pi_0} c_T} = \frac{1}{2\pi \cdot 576 \Omega \cdot 29.79 \text{ pF}} \approx 9.275 \text{ MHz}$$

$$f_{p_2} = \frac{g_m}{2\pi(1 + g_m R_E)c_\pi} = \frac{66.28 \text{ mS}}{2\pi \cdot (1 + 66.28 \text{ mS} \cdot 200 \Omega) \cdot 51.74 \text{ pF}} \approx 14.30 \text{ MHz}$$

$$f_z = \frac{g_m}{2\pi(1 + g_m R_E)c_\mu} = \frac{66.28 \text{ mS}}{2\pi \cdot (1 + 66.28 \text{ mS} \cdot 200 \Omega) \cdot 1 \text{ pF}} \approx 739.95 \text{ MHz}$$

$$f_H = \frac{1}{\sqrt{f_{p_1}^{-2} + f_{p_2}^{-2} - 2f_z^{-2}}} \approx 7.78 \text{ MHz}$$

For f_L ,

$$R_{iB} = r_\pi + r_x + (\beta_0 + 1)R_E = (1.508 + 0.35 + 101 \cdot 0.2) \text{ k}\Omega = 22.06 \text{ k}\Omega$$

$$R_{1s} = R_I + R_{EQ} \parallel R_{iB} = (0.25 + 7.5 \parallel 22.06) \text{ k}\Omega \approx 5.85 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2s} = R_3 + R_C = (4.3 + 47) \text{ k}\Omega = 51.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{3s} = R_{E2} \parallel \left[\frac{r_\pi + r_x + R_I \parallel R_{EQ}}{\beta_0 + 1} + R_{E1} \right] \approx 184 \Omega$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_{1s}C_1)} + \frac{1}{2\pi(R_{2s}C_2)} + \frac{1}{2\pi(R_{3s}C_3)} \approx 197 \text{ Hz}$$

For A_{mid} ,

$$A_{mid} = \frac{-g_m R_L}{1 + g_m R_{E1}} \cdot \frac{R_{EQ} \parallel R_{iB}}{R_I + R_{EQ} \parallel R_{iB}} \cdot \frac{r_\pi + (\beta_0 + 1)R_{E1}}{r_\pi + r_x + (\beta_0 + 1)R_{E1}} \approx -17.26$$

Problem 4.

The SPICE code is

```

1  p4.cir
2  .TITLE Problem 4
3
4  Vi  12  0  AC  10V
5  RI  12  1  10K
6  C1  1  2  0.01U
7  RG  0  2  1MEG
8  RS1 0  3  200
9  C2  0  3  47U

```

```

10 RD1 4 5 620
11 R2 0 6 22K
12 C3 4 6 1U
13 R1 5 6 78K
14 RE2 0 7 1.5K
15 C4 0 7 22U
16 RC2 5 8 4.7K
17 R4 0 9 120K
18 C5 8 9 1U
19 R3 5 9 91K
20 RE3 0 10 3.3K
21 RL 0 11 250
22 C6 10 11 22U
23 VDD 5 0 DC 15V
24
25 M1 4 2 3 3 NFET
26 Q1 8 6 7 QMOD1
27 Q2 5 9 10 QMOD2
28
29 CA 2 3 5P
30 CB 2 4 1P
31
32 .MODEL NFET NMOS (LAMBDA=0.02 VTO=-2 KP=10M)
33 .MODEL QMOD1 NPN (BF=150 RB=250 VAF=80 TF=0.575N CJC=1.89P)
34 .MODEL QMOD2 NPN (BF=150 RB=250 VAF=80 TF=0.628N CJC=2.22P)
35
36 .AC DEC 100 1M 5G
37 .MEASURE AC vo1 FIND VM(11) AT=2M
38 .MEASURE AC vo2 FIND VM(11) AT=1
39 .MEASURE AC vo3 FIND VM(11) AT=50K
40 .MEASURE AC vo4 FIND VM(11) AT=2G
41 .MEASURE AC vmax MAX V(11)
42
43 .MEASURE AC f1 WHEN VM(11)='1.003815e+04/sqrt(2)' RISE=1
44 .MEASURE AC f2 WHEN VM(11)='1.003815e+04/sqrt(2)' FALL=1
45
46 .FUNC amp(x) {20*ln(x/10)/ln(10)}
47 .MEASURE AC a1 param='amp(vo1)'
48 .MEASURE AC a2 param='amp(vo2)'
49 .MEASURE AC a3 param='amp(vo3)'
50 .MEASURE AC a4 param='amp(vo4)'
51
52 .MEASURE AC p1 FIND VP(11) AT=2M
53 .MEASURE AC p2 FIND VP(11) AT=1
54 .MEASURE AC p3 FIND VP(11) AT=50K
55 .MEASURE AC p4 FIND VP(11) AT=2G
56
57 .PROBE
58 .END

```

The result is

```

1 No. of Data Rows : 1270
2 vo1          = 6.593746e-14
3 vo2          = 3.921827e-03
4 vo3          = 1.001733e+04
5 vo4          = 1.718621e-04
6 vmax         = 1.003815e+04 at= 1.584893e+04
7 f1           = 3.70283e+02
8 f2           = 6.74390e+05
9 a1           = -2.83617e+02
10 a2           = -6.81302e+01
11 a3           = 6.00150e+01
12 a4           = -9.52964e+01
13 p1           = -6.729757e-04
14 p2           = -3.238677e-01
15 p3           = -8.084412e-02
16 p4           = -1.020581e+00

```

So we can find the magnitude and phase of the circuit for different frequencies.

Frequency (Hz)	Magnitude (dB)	Phase (rad)
2m	-2.83617e+02	-6.729757e-04
1	-6.81302e+01	-3.238677e-01
50k	6.00150e+01	-8.084412e-02
2G	-9.52964e+01	-1.020581e+00

And the cut-off frequencies (Hz) are $f_1 = 3.70283e + 02$ and $f_2 = 6.74390e + 05$. When the input frequency is in the range of cut-off frequencies, the magnitude is high. Otherwise, the magnitude is very low.